

20 Ω と 30 Ω の抵抗線が 2 本ずつある。これを次の図のように接続すると、全体の抵抗はいくらになるか。

